

# AN2812 应用笔记

# 在 STM32F101xx 和 STM32F103xx 微控制器上使用 Speex 音频编解码器进行语音合成器演示

### 前言

本应用笔记说明了如何在STM32F101xx 和 STM32F103xx微控制器上利用编码解码器Speex 软件实现语音合成器应用。

Speex 是一款免费的音频编解码器,用于语音编码和解码。它能够对语音进行高度压缩同时保持良好音质。这让它成为那些使用留言回放或录音功能的应用的高性能解决方案,例如电话应答机、建筑和家庭安全系统、对讲机、智能家电、录音机或无绳电话等。

# 目录

1	Spee	x 编解码	码器概述	5
2	语音台	<b>う成器</b> 区	· 立用	6
	2.1	语音合	6成器概述	6
	2.2	硬件描	越	6
	2.3	Speex	《编解码器实现	8
		2.3.1	Speex 编解码器设置	8
		2.3.2	Speex 编解码器优化	8
		2.3.3	Speex 编解码器要求	9
	2.4	语音合	s成器固件说明	9
		2.4.1	回放应用	
		2.4.2	录音和播放应用	12
		2.4.3	环回应用	15
3	结论,			19
4	修订用	5 <b>ф</b>		20

AN2812 表格索引

# 表格索引

表 1.	Speex 实现要求	ć
表 2.	文档修订历史	$^{\circ}$

**577** 

图片索引 AN2812

# 图片索引

图 1.	STM32F101xx 和 STM32F103xx 语音合成器硬件说明	3
图 2.	OLIMEX STM32F103-STK 音频输入 / 输出级	7
	回放应用流程图	
	录音 & 播放框图	
	主要的录音应用流程图	3
	主要的播放应用流程图	
	TIM3_IRQHandler 流程图15	
	实时环回原理	
	环回流程图	
图 10	TIM2_IRQHandler 流程图 18	2

AN2812 Speex 编解码器概述

## 1 Speex 编解码器概述

Speex 编解码器是一款开源的、取得专利并免版税的软件,用于语音压缩和解压缩。

Speex 基于 CELP (码激励线性预测),针对 2 至 44 kbps 比特率范围内的语音压缩而设计。

Speex 具有以下特点:

- 以相同的比特流进行窄带 (8 kHz)、宽带 (16 kHz) 和超宽带 (32 kHz) 压缩
- 强度立体声编码
- 数据包丢失隐藏
- 可变比特率操作 (VBR)
- 语音活动检测 (VAD)
- 非连续传输 (DTX)
- 定点端口
- 回音消除器
- 噪声抑制

Speex 具有很多其他编解码器所不具备的特点,例如可以进行强度立体声编码、在同一比特流中集成多种采样率以及具有 VBR 模式。

关于 Speex 编解码器的更多信息,请参考 Speex 网站: www.speex.org。

注: 本应用笔记适用于 Speex 编解码器的 1.2rc1 版本。

### 2 语音合成器应用

#### 2.1 语音合成器概述

语音合成器是一种语音处理应用,提供语音处理功能,如编码、解码、过滤和放大。

典型的语音合成器应用包括一个语音处理模块和音频输入/输出接口。

本应用笔记中,Speex 编解码器固件充当了语音处理模块,音频输入/输出接口则利用 STM32F101xx 和 STM32F103xx 的内嵌资源(ADC 作为输入, PWM 作为输出)集成。

STM32F101xx 和 STM32F103xx 微控制器系列产品具有 12 位分辨率的多通道 ADC 和 1 µs 的转换时间,以及 16 位定时器并能产生 PWM。这些特点使其能够实现低成本且高性能的音频应用。


#### 2.2 硬件说明

硬件由两个音频级组成:一个输入和一个输出,分别进行采集和播放语音 (请参看图1)。

本应用笔记中,语音采集由微控制器的内部 ADC 实现,该 ADC 必须通过一个前置放大器连接到麦克风上。

语音合成由微控制器的内部定时器实现,该定时器为 PWM 模式。PWM 输出信号进行低通滤波,消除了高频分量,然后经过放大并发送到扬声器。

图 1. STM32F101xx 和 STM32F103xx 语音合成器硬件说明

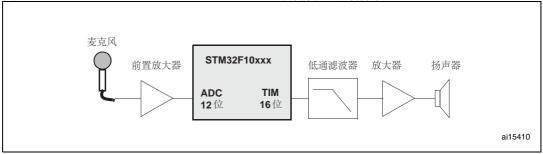


此应用说明适用于 OLIMEX (OLIMEX 网址为 www.OLIMEX.com) 的 STM32F103-STK 板。

该板具有一个输入音频接口和一个输出音频接口,它们连接到两个插座上,而插座连接到耳机 (或扬声器)和麦克风 (参考图2)。

应用于 OLIMEX 板上的装置为 STM32F103RBT6, 它具有 128 KB 的 Flash 和 20 KB 的 RAM。

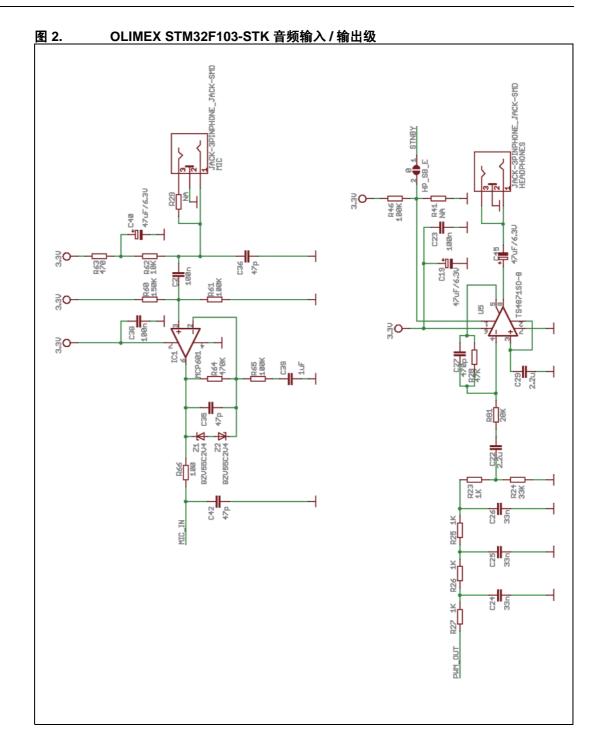关于 STM32F103-STK 板的更多信息,请参考下面的网址: http://www.olimex.com/dev/stm32-103stk.html。



#### 2.3 Speex 编解码器实现

#### 2.3.1 Speex 编解码器设置

在此应用笔记中, Speex 编解码器支持窄带语音信号 (8 kHz 采样), 并实现改善 8 kbps 比特率的编码的作用。给定压缩比为 16:1。

Speex 编解码器用一个"质量"的参数来控制比特率。该参数在编码设置中进行配置。

要将比特率设为 8 kbps, 质量参数须等于 4。由于此处 Speex 具有**恒定的**比特率 (等于 8 kbps),质量参数也必须保持不变。

在本实现模型中,质量参数为 4,编码器的复杂度只能设为一个小于等于 2 的值。实际上,复杂度值大于 2 会导致编码解码器占用额外的 CPU 循环,这与期望的质量水平并不相符。为了获得最佳品质,建议将复杂度设为小于等于 2 的值。

#### 2.3.2 Speex 编解码器优化

为了减少内存使用率并提高性能,Speex 编解码器进行了改进,保持 8 kbps 的恒定比特率且复杂度值小于等于 2 ,这样即可优化 STM32F101xx 和 STM32F103xx 微控制器资源。

还移除了不使用模式的文件、结构和常数表,并且修改了一些函数以适应该实现模型。

另一方面,为了充分利用 ARM Cortex™-M3 核(thumb-2 指令集)的优势,下面的函数(需要占用大量 CPU 负载周期的函数)以汇编语言写成:

- filter mem16
- fir mem16
- iir mem16
- inner prod
- vq nbest

在本应用笔记适用范围内, STM32F101xx 和 STM32F103xx 上的 Speex 编解码器实现利用 两种不同的工具链进行开发和验证:

- 面向 ARM (5.11 版本)的 IAR 嵌入式 Workbench
- Keil µVision3 RealView MDK-ARM (3.22 版本)

IAR EWARM 工具链利用 ARM IAR 汇编器开发汇编代码, Keil RVMDK 工具链则利用 ARM 嵌入式汇编器进行开发。

所有改进和增加的文件,包括汇编代码,在固件包的 SpeexLib/stm32 目录中均有提供。

注: 该实现可以很容易地经过调整而适应其他工具链 (编译器或汇编),如 GNU。

#### 2.3.3 Speex 编解码器要求

Speex 编码不能在 STM32F101xx 基本型产品上运行,这是由于该系列产品的最高频率为 36 MHz, 而该频率下进行编码的CPU负载约为95%。因此目前的固件版本无法在STM32F101xx 基本型产品上实现编码器。

本应用笔记中, Speex 编解码器的编码在 STM32F103xx 增强型产品上实现。

在 STM32F103xx 上以 72 MHz 运行时, Speex 编解码器所需要的资源情况在表 1 中给出。

表 1. Speex 实现要求

资源需求 <sup>(1)</sup>
31844
6456
31636
3680
31904
7216
52
8

<sup>1.</sup> 这些值是利用 Keil RVMDK 3.22 工具链在 -O3 优化级别且不使用 microlib 的情况下测量的。

这些值来自于仅整合了 Speex 编码器和解码器(而无其他附加处理)的测试演示。 Speex 编解码器设置为窄带模式,质量参数设为 4,复杂度等于 1。

### 2.4 语音合成器固件说明

该固件具有三种应用,说明了语音合成器的典型用途:

- 1. 回放应用:播放编码格式存储的信息。
- 2. 录音和播放:
  - a) 编码和存储一段语音: 录音阶段
  - b) 解码和播放存储的信息:播放阶段
- 3. 环回应用:全双工编解码器的基本实现。语音信息被捕获并编码。然后立即实时解码和 播放。

这些应用集合在一个演示用例中,该演示在 OLIMEX 的 STM32F103-STK 板上运行。


### 2.4.1 回放应用

回放应用即解码和播放存储在内嵌的 STM32F101xx 和 STM32F103xx Flash 中的 Speex 编码信息。

回放应用的主体部分是利用两个缓冲区来解码存储的信息。当一个缓冲区 (的信息)已经播放完毕,该应用就重新利用此缓冲区来解码另一帧 (信息)。

利用 TIM2 的处理中断函数来播放解码的数据,该函数以 8 kHz 速率被调用。

图 3: 回放应用流程图详细显示了回放应用的原理。

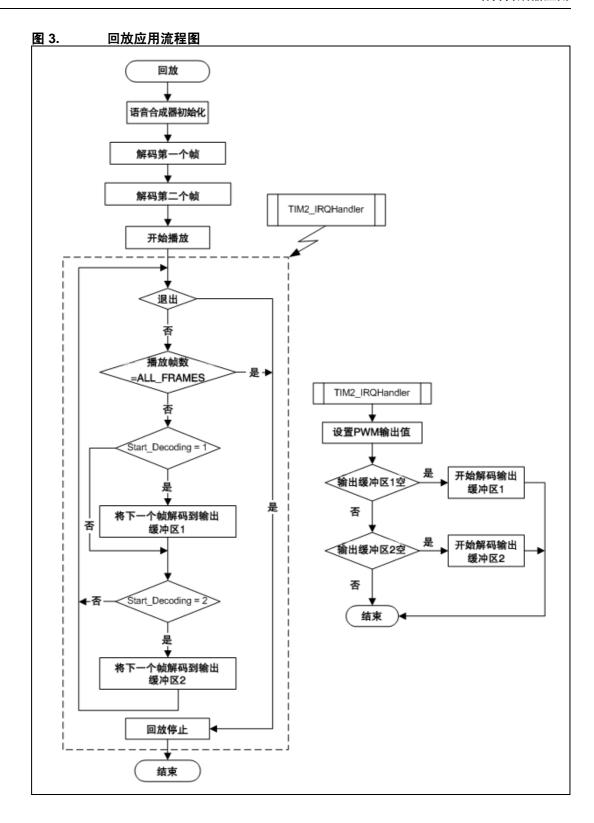

#### 2.4.2 录音和播放应用


此应用仅用很少的内存来存储语音。用户可将一段语音记录和存储到 Flash (嵌入到 STM32F103xx)中,然后进行重播。

利用该演示,您可以将长达 1 分钟的语音存入内嵌的 Flash 中。为此,固件需要 59 KB 的 Flash 作为数据存储 EEPROM。

作为对比,仅用原始 PCM 格式 (不使用 Speex 编解码器)存储 1 分钟的语音时,需要 938 KB 的内存空间。这意味着需要利用外部存储器,也意味着需要额外的成本。

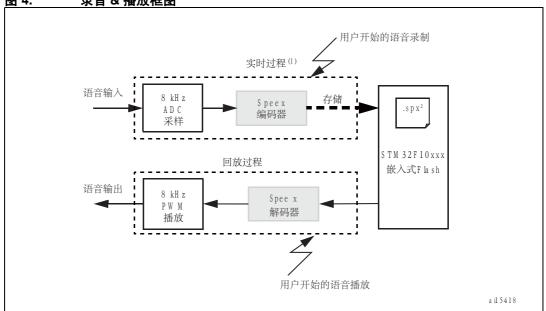录音和播放应用框图如*图 4* 所示。录音和播放过程是独立的,因此仅需进行一次录音即可实现多次播放。





- 1. 捕获、编码和存储均是随着发声过程实时进行的。
- 2. .spx 是指通过 Speex 编解码器压缩的语音信息。

录音和播放应用的录音和播放主代码很相似。


录音主代码对数据进行编码并将其存储到内嵌的 Flash 中,而播放主代码则从内嵌的 Flash 中读取并解码数据。

TIM3 中断处理函数(TIM3\_IRQHandler)控制输入 / 输出级的语音输入和输出,包含了 ADC 和 PWM 过程。

将 TIM3 设置为每隔 125 μs (8 kHz)产生一次中断。每次调用时, TIM3\_IRQHandler 要检查其是被调用于语音记录还是用于语音播放。根据检查结果, TIM3\_IRQHandler 选择通过 ADC 进行语音捕获或通过 PWM 进行语音播放。


两个模块(Speex编解码器和语音输入/输出级)之间的交互利用两个不同的缓冲区进行管理。 当编解码器在第一个缓冲区工作时,语音 I/O 级则使用第二个缓冲区。当 I/O 达到缓冲区的末端,编解码器和 I/O 级交换缓冲区,编解码器利用第二个缓冲区而 I/O 级使用第一个缓冲区,反之亦然。


图 5、图 6 和图 7 所示的流程图中完整描述了该原理,图中给出了录音和播放的主代码以及 TIM3 中断处理程序。

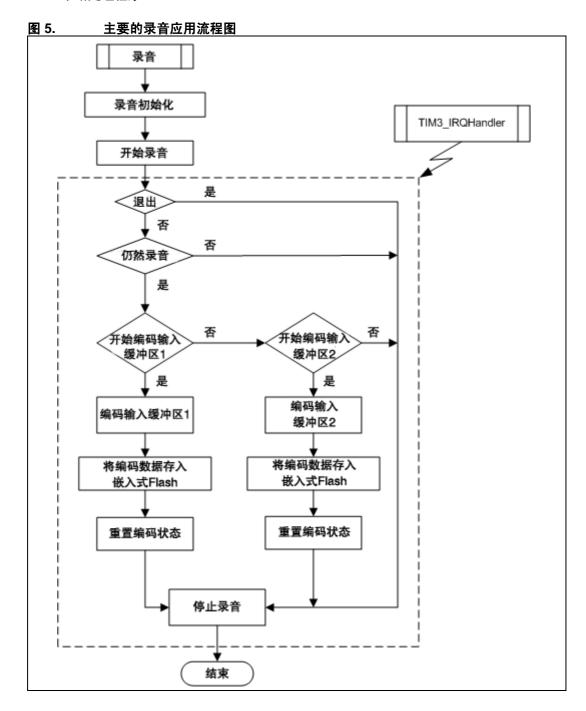

语音合成器应用

AN2812

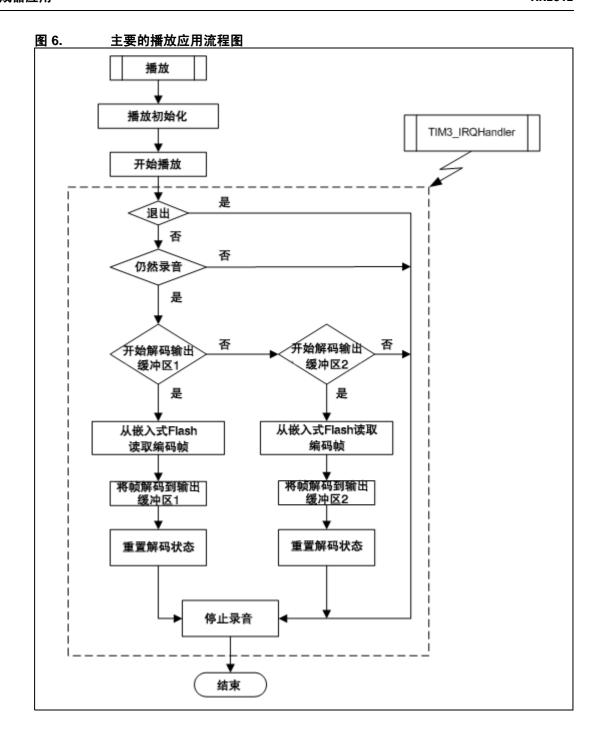


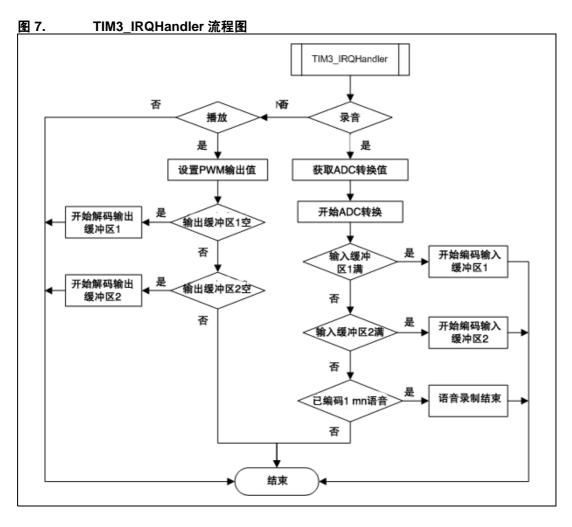

#### 2.4.3 环回应用

环回应用说明了如何利用 Speex 编解码器的全双工模式。每一帧语音中,编码和解码过程很难实时进行。图 8 描述了环回应用中的帧管理原理。

5/

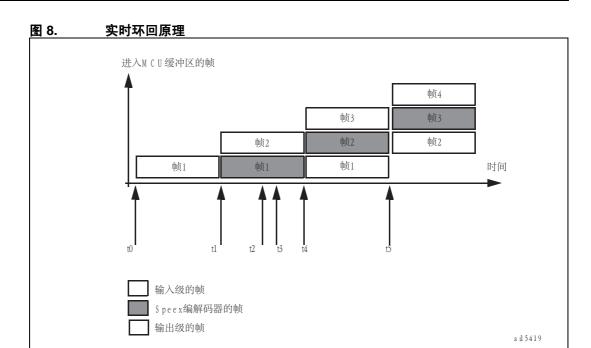

#### 1. t0 时刻:

Frame1 开始被记录。

#### 2. t1 时刻:


- Frame1 在输入缓冲区中准备就绪并开始进行编码。
- Frame 2 开始被记录。
- 3. t2 时刻:
  - Frame1 经过了编码并开始进行解码,
- 4. t3 时刻:
  - Frame1 经过了解码并在输出缓冲区准备就绪,
- 5. t4 时刻:
  - Frame 1 开始被播放,
  - Frame 2 在输入缓冲区中准备就绪并开始进行编码,
  - Frame 3 开始被记录。
- 6. t5 时刻:
  - Frame1 已经播放过,
  - Frame 2 经过了编码 / 解码并进行播放,
  - Frame 3 在输入缓冲区中准备就绪并开始进行编码,
  - Frame 4 开始被记录。


如上所述,在连续操作过程中,在 RAM 存储缓冲区中总是存在三帧语音。

因此,我们需要对输入和输出缓冲区进行区分。为了改进实时环回应用,我们总共需要 4 个 160 采样 (有符号短整型数据)的缓冲区。

TIM2 中断处理程序改进了输入/输出操作,该函数以 16 kHz 速率被调用。实际上,对于每次调用,TIM2\_IRQHandler程序要么通过获取ADC转换值进行输入操作,或者通过设置PWM脉冲实现输出操作。这使得输入输出操作均具有 8 kHz 的执行速率。

图 9 和 图 10 给出了描述主要环回操作和中断环回操作的流程图。

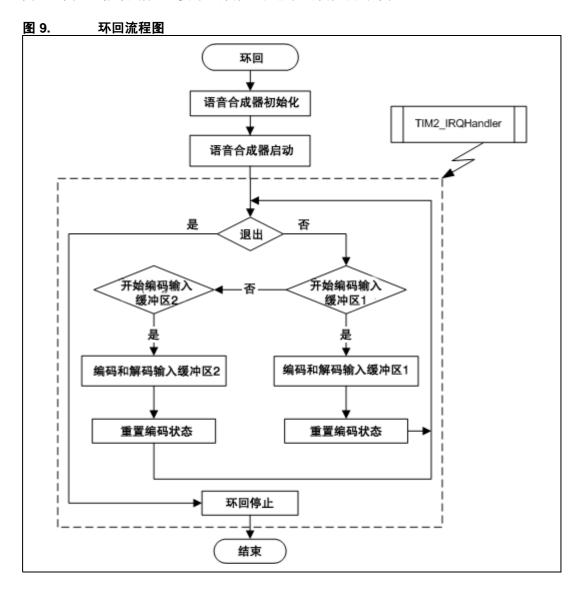

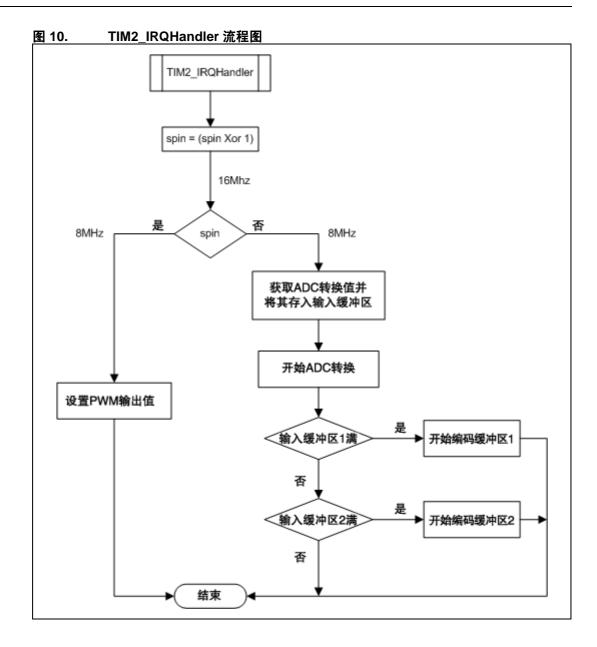

AN2812 结论

### 3 结论

此应用笔记说明了如何在微控制器的 STM32F101xx 和 STM32F103xx 产品上,利用 Speex 软件编解码器实现语音合成器解决方案:

提供了三种不同的应用:

- 回放应用:播放编码的文件
- 录音和播放应用:在内存中存储信息并重播
- 环回应用:运行实时语音合成器
- 注: 由于目前的固件版本无法在 STM32F101xx 基本型器件上实现编码器,因此这些器件 (其频率限制在 36 MHz 内) 仅可用于回放应用。 STM32F103xx 系列产品则不受此限制。

STM32F101xx 和 STM32F103xx 微控制器产品为创建音频应用提供了其他解决方案。例如,高容量 STM32F101xx 和 STM32F103xx 器件提供了能够用于音频输出的嵌入式 12 位 DAC。它们还提供了  $I^2$ S 接口,可以用来连接外部编解码器,而无需额外的硬件。

可以利用这些选择来改进语音合成器和音频应用的功能,使其保持合理成本,并且除控制 MCU 之外,不再需要高端器件或专用 DSP 引擎。

修订历史 AN2812

# 4 修订历史

表 2. 文档修订历史

日期	修订	变更
2008 年 9 月 15 日	1	初始版本。
2008年10月 09日	2	修改了 <i>表 1: Speex 实现要求</i> 。 删除了"语音合成器演示存储器要求"表。

#### 重要通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司 ("ST")保留随时对 ST 产品和 / 或本文档进行变更、更正、增强、修改和改进的权利,恕不另行通知。买方在订货之前应获取关于 ST 产品的最新信息。 ST 产品的销售依照订单确认时的相关 ST 销售条款。

买方自行负责对 ST 产品的选择和使用, ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

ST 不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的 ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定,将导致 ST 针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和 ST 徽标是 ST 的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。

© 2015 STMicroelectronics - 保留所有权利

